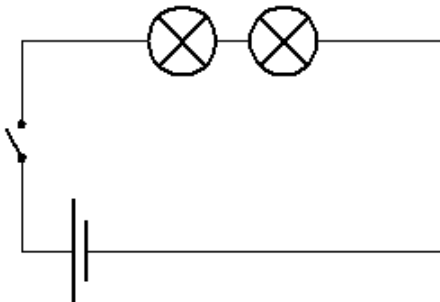


## Reihenschaltung

Material:

- Zwei Glühlampen mit Fassung
- Ein Schalter
- Vier Drähte (Länge 50 cm)
- Eine Batterie

Versuchsaufbau:



Bedeutung der Zeichen:



Baue die Schaltung auf (wie im Versuchsaufbau gezeigt).

Drehe eine Lampe heraus. Schreibe auf, was Du beobachtet hast.

Begründe Deine Beobachtung auf der nächsten Seite!

