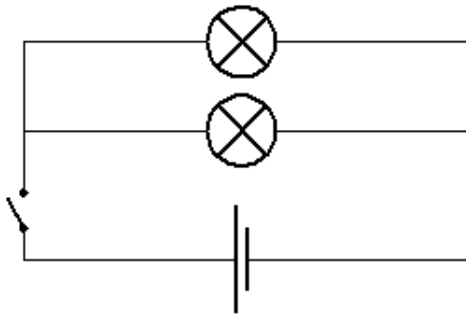


Parallelschaltung


Material:

- Zwei Glühlampen mit Fassung
- Ein Schalter
- Vier Drähte (Länge 50 cm)
- Eine Batterie

Versuchsaufbau:



Bedeutung der Zeichen:

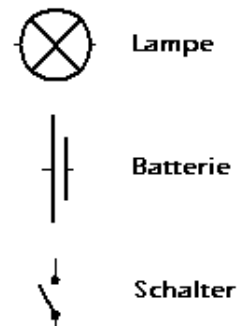

Im Gegensatz zum vorherigen Versuch ist diese Schaltung anders verzweigt. Das kannst Du am Versuchsaufbau erkennen.

Baue die Schaltung auf (wie im Versuchsaufbau gezeigt).

Drehe eine Lampe heraus. Schreibe auf, was du beobachtet hast.

Begründe deine Beobachtung auf der nächsten Seite!

